

# 제7장 조합논리회로

## 7.1 가산기(Adder)

- 조합논리회로는 AND, OR, NOT의 세 가지 기본 논리회로의 조합으로 구성
  - ⇒ 조합논리회로는 입력신호, 논리게이트 및 출력신호로 구성
  - ⇒ 논리게이트는 2진 입력신호를 받아서 2진 출력신호를 생성
- 그림 7.1은  $n$ 개의 입력을 받아  $m$ 개의 출력을 생성하는 조합논리회로의 블록도
  - ⇒  $n$ 개의 입력에 의한  $2^n$ 개의 입력조합에 따라 각 출력신호가 결정
  - ⇒  $n$ 개의 입력신호의 조합을 진리표로 나타내고 출력함수를 유도
  - ⇒  $m$ 개의 출력을 생성하기 위해서는  $m$ 개의 논리함수가 필요

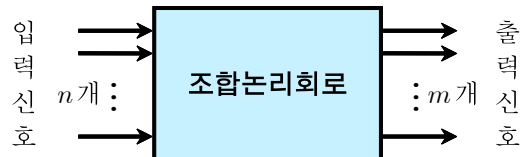


그림 7.1 조합논리회로 블록도

### ◎ 반가산기(Half Adder)


- 한 자리 2진수 2개를 입력하여 합( $S$ ; sum)과 캐리( $C$ ; carry)를 계산하는 회로
  - ⇒ 캐리  $C$ 는 입력  $A$ 와  $B$ 가 모두 1인 경우에만 1로 발생
  - ⇒ 합  $S$ 는  $A$ 와  $B$  둘 중 하나가 1일 때만 1로 발생

$A$	$0$	$0$	$1$	$1$
$+B$	$+0$	$+1$	$+0$	$+1$
$C\ S$	$0\ 0$	$0\ 1$	$0\ 1$	$1\ 0$


$A$	$B$	$C$	$S$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$S = A \oplus B, C = AB$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리회로

 

(c) 논리기호

그림 7.2 반가산기

◎ 전가산기(Full Adder)

- 두 개의 2진수 입력  $A, B$ 와 캐리  $C_i$ 를 포함한 3개의 2진수를 더하는 회로  
 ⇒ 캐리  $C_i$ 를 고려하여 2진수 3개를 더하는 경우 고려

$C_i$	0	1	0	1	0	1	0	1
$A$	0	0	1	1	0	0	1	1
$+ B$	$+0$	$+0$	$+0$	$+0$	$+1$	$+1$	$+1$	$+1$
$C_o S$	0 0	0 1	0 1	1 0	0 1	1 0	1 0	1 1

- 그림 7.3(a)의 진리표를 전가산기 논리식으로 나타내면 식 (7.1)과 (7.2)으로 표시  
 ⇒ 그림 7.3(b)에서 전가산기 회로는 반가산기 2개와 OR 1개로 구성

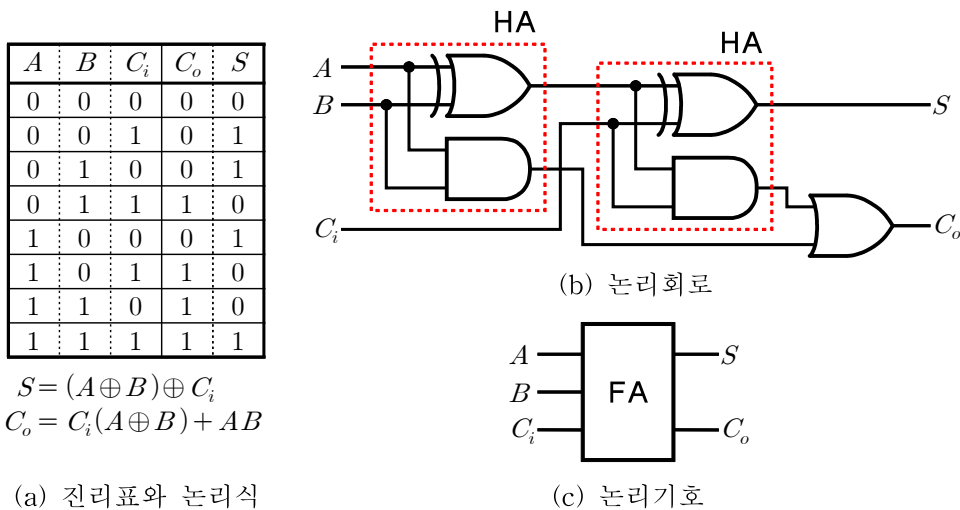


그림 7.3 전가산기

$$\begin{aligned}
 S &= A'B'C_i + A'BC_i' + AB'C_i' + ABC_i \\
 &= A'(B'C_i + BC_i') + A(B'C_i' + BC_i) \\
 &= A'(B \oplus C_i) + A(B \oplus C_i)' = A \oplus (B \oplus C_i) \\
 &= (A \oplus B) \oplus C_i
 \end{aligned} \tag{7.1}$$

$$\begin{aligned}
 C_o &= A'BC_i + AB'C_i + ABC_i' + ABC_i \\
 &= (A'B + AB')C_i + AB(C_i' + C_i) \\
 &= (A \oplus B)C_i + AB
 \end{aligned} \tag{7.2}$$


◎ 반감산기 및 전감산기

- 한 자리 2진수 2개를 입력하여 차(D)와 빌림수(B; borrow)를 계산하는 회로
  - ⇒ 빌림수 B는 입력 X=0와 Y=1인 경우에만 1로 발생
  - ⇒ 차 D는 X와 Y 둘 중 하나가 1일 때만 1로 발생


X	Y	B	D
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	0	0

$D = X \oplus Y, B = X'Y$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리회로

 

(c) 논리기호

그림 7.2' 반감산기

- 두 개의 2진수 입력 X, Y와 빌림수 B<sub>i</sub>를 포함한 3개의 2진수를 빼는 회로
  - ⇒ 그림 7.3'(a)의 진리표를 식 (7.3)과 (7.4)의 논리식으로 표시 가능
  - ⇒ 그림 7.3'(b)에서 전감산기는 반가산기 2개와 OR 1개로 구성

$$D = X'Y'B_i + X'YB_i' + XY'B_i' + XYB_i \quad (7.3)$$

$$= (X \oplus Y) \oplus B_i$$

$$B_o = X'Y'B_i + X'YB_i' + X'YB_i + XYB_i$$


$$= (XY + X'Y')B_i + X'Y(B_i' + B_i) \quad (7.4)$$

$$= (X \oplus Y)'B_i + X'Y$$


X	Y	B <sub>i</sub>	B <sub>o</sub>	D
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

$D = (X \oplus Y) \oplus B_i$   
 $B_o = (X \oplus Y)'B_i + X'Y$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리회로

 

(c) 논리기호

그림 7.3' 전감산기

◎ 병렬가산기(Parallel-Adder/Subtractor)

- 그림 7.4는 4개의 전가산기를 종속 접속하여 구성된 4비트 병렬가산기를 표시
- ⇒ 전가산기의 출력 캐리가 상위 전가산기의 입력 캐리로 연결
- ⇒ 최하위 입력 캐리  $C_0=0$ , 최상위 캐리는  $C_4$ , 합은  $S_3S_2S_1S_0$

 


그림 7.4 전가산기를 이용한 병렬가산기

- 그림 7.5는 병렬가산기에 XOR를 추가하여 구현된 4비트 병렬가감산기를 표시
- ⇒ 입력  $B_i$ 를 부호  $S$ 와 XOR 연산하여 전가산기의 입력으로 사용
- ⇒  $S=0$ 이면  $B_i \oplus S = B_i \oplus 0 = B_i$ ,  $C_0=0$ 이고 FA는  $A_i \oplus B_i$ 를 수행
- ⇒  $S=1$ 이면  $B_i \oplus S = B_i \oplus 1 = B'_i$ ,  $C_0=1$ 이고 FA는  $A_i \oplus B'_i$ 을 수행
- ⇒  $S=1$ 이면  $B_i$ 는 반전, 즉  $B_3B_2B_1B_0$ 은 1의 보수가 취해져 입력
- ⇒  $C_0=1$ 이 더해져  $B_3B_2B_1B_0$ 은 2의 보수가 취해져  $A_3A_2A_1A_0$ 와 합산
- ⇒  $S=0$ 이면 회로는 가산기,  $S=1$ 이면 회로는 감산기로 동작

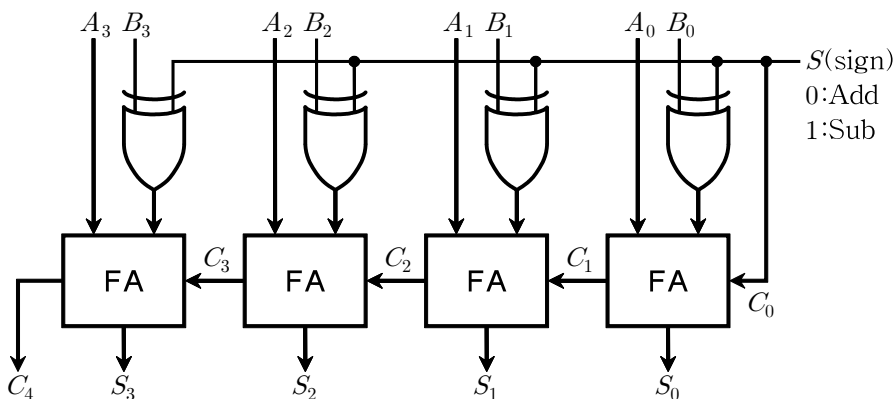


그림 7.5 병렬가감산기(Parallel-Adder/Subtractor)

- 출력  $S_3$ 와 캐리  $C_4$ 는 모든 단을 통해 캐리가 전파된 후에야 최종 출력이 발생
- ⇒ 리플-캐리(ripple carry)에 의한 시간지연을 해결한 가산기
- ⇒ 캐리에측가산기(CLA; Carry-Lookahead-Adder), IC 7483, 74283

- 그림 7.6은 4비트 캐리예측가산기인 IC 7483과 74283의 핀 배치도를 표시

 


그림 7.6 4비트 2진 덧셈기의 핀 배치도

【예제 7.1】 4비트 병렬가산기인 IC 7483 2개를 사용하여 8비트 병렬가산기를 구성하라.

- 그림 7.7과 같이 하위 가산기의 출력 캐리를 상위 가산기의 입력 캐리로 연결  
 ⇒ 하위 가산기는 캐리 입력이 없으므로 13번 핀은 접지

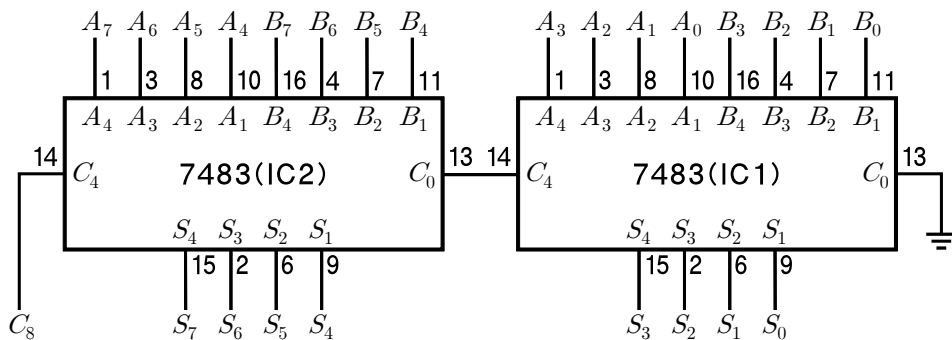


그림 7.7 두 개의 7483 IC를 연결한 8비트 병렬 2진 가산기

◎ BCD 가산기

- 2진수 합이 1001(9) 이하이면 캐리가 미발생, 2진수 합과 BCD 합은 동일
  - ⇒ 2진수 합이 1010(10) 이상이면 BCD에서는 캐리 발생이 필요
  - ⇒ 2진수 합에 0110(6)을 더하여 캐리를 보정
- 표 7.1에서는 2진수 및 BCD 합에 의한 0~19까지의 10진수를 표시
  - ⇒  $K, Z_8, Z_4, Z_2, Z_1$ 은 4비트 2진 가산기의 출력
  - ⇒ 2진수 합을 BCD 합으로 코드 변환하여 출력

표 7.1 BCD 덧셈표

2진수 합					BCD 합					10진수
K	Z <sub>8</sub>	Z <sub>4</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	C	S <sub>8</sub>	S <sub>4</sub>	S <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	4
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	5
0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	6
0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	7
0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	8
0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	9
0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	10
0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	11
0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	12
0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	13
0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	14
0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	15
1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	16
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	17
1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	18
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	19

- 표 7.1에서 BCD 합의 캐리에 대한 논리식을 구하기 위해 그림 7.8의 맵을 작성
- ⇒ Z<sub>8</sub>과 Z<sub>4</sub> 또는 Z<sub>8</sub>과 Z<sub>2</sub>이 동시에 1, 또는 K=1인 경우에 C=1
- ⇒ BCD 합의 캐리 발생에 대한 논리식은 식 (7.5)로 표시

$$C = K + Z_8Z_4 + Z_8Z_2 \tag{7.5}$$

 


그림 7.8 4비트 BCD 가산기

## 7.2 비교기(Comparator)

- 2진 비교기는 두 2진수 값의 크기를 비교하는 회로이며 1비트 비교기를 고찰
  - ⇒ 표 7.2는 1비트 비교기의 진리표, 그림 7.9는 논리회로를 표시
  - ⇒ 1비트 비교기의 각 출력 논리식은 식 (7.6)으로 표시

$$F_1 = (A \oplus B)' = A \odot B, \quad F_2 = A \oplus B, \quad F_3 = AB', \quad F_4 = A'B \quad (7.6)$$

표 7.2 1비트 비교기의 진리표

입력		출력			
A	B	A = B F <sub>1</sub>	A ≠ B F <sub>2</sub>	A > B F <sub>3</sub>	A < B F <sub>4</sub>
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	0


 
 


그림 7.9 1비트 비교기

- 표 7.3은 2비트 비교기의 진리표, 그림 7.10은 2비트 비교기의 논리회로를 표시
  - ⇒ 진리표로부터 4변수 카르노맵을 작성하여 논리식을 유도

표 7.3 2비트 비교기의 진리표

입력		출력				입력		출력			
A	B	A = B	A ≠ B	A > B	A < B	A	B	A = B	A ≠ B	A > B	A < B
A <sub>2</sub> A <sub>1</sub>	B <sub>2</sub> B <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>4</sub>	A <sub>2</sub> A <sub>1</sub>	B <sub>2</sub> B <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	F <sub>3</sub>	F <sub>4</sub>
00	00	1	0	0	0	10	00	0	1	1	0
	01	0	1	0	1		01	0	1	1	0
	10	0	1	0	1		10	1	0	0	0
	11	0	1	0	1		11	0	1	0	1
01	00	0	1	1	0	11	00	0	1	1	0
	01	1	0	0	0		01	0	1	1	0
	10	0	1	0	1		10	0	1	1	0
	11	0	1	0	1		11	1	0	0	0

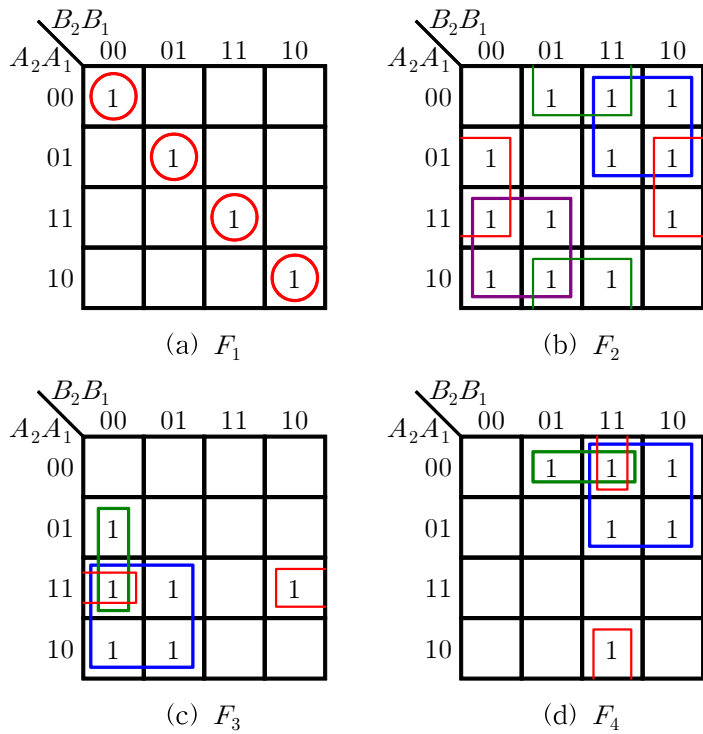

(e) 2비트 비교기 회로도

그림 7.10 2비트 비교기 회로 설계 과정과 회로도

$$\begin{aligned}
 F_1 &= A_2'A_1'B_2'B_1' + A_2'A_1B_2'B_1 + A_2A_1B_2B_1 + A_2A_1'B_2B_1' \\
 &= A_2'B_2'(A_1'B_1' + A_1B_1) + A_2B_2(A_1B_1 + A_1'B_1') \\
 &= A_2'B_2'(A_1 \oplus B_1)' + A_2B_2(A_1 \oplus B_1)' = (A_2'B_2' + A_2B_2)(A_1 \oplus B_1)' \\
 &= (A_2 \oplus B_2)'(A_1 \oplus B_1)' = (A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)
 \end{aligned}
 \tag{7.7}$$

$$F_2 = A_2B_2' + A_2'B_2 + A_1B_1' + A_1'B_1 = (A_2 \oplus B_2) + (A_1 \oplus B_1)
 \tag{7.8}$$


$$F_3 = A_2B_2' + A_1B_2'B_1' + A_2A_1B_1'
 \tag{7.9}$$

$$F_4 = A_2'B_2 + A_2'A_1'B_1 + A_1'B_2B_1
 \tag{7.10}$$


- 표 7.4는 4비트 비교기인 IC 7485의 진리표, 음영부분은 비정상 입력을 표시  
 ⇒ 그림 7.11에서 *AGBI*, *ALBI*, *AEBI*는 4비트 이상의 비교에 사용

표 7.4 4비트 비교기 IC 7485의 진리표

입력				출력					
$A_3, B_3$	$A_2, B_2$	$A_1, B_1$	$A_0, B_0$	<i>AGBI</i> $A > B$	<i>ALBI</i> $A < B$	<i>AEBI</i> $A = B$	<i>AGBO</i> $A > B$	<i>ALBO</i> $A < B$	<i>AEBO</i> $A = B$
$A_3 > B_3$	×	×	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 < B_3$	×	×	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 > B_2$	×	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 < B_2$	×	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 > B_1$	×	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 < B_1$	×	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 > B_0$	×	×	×	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 < B_0$	×	×	×	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	0	1	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	0	0	1	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	1	0	0	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	1	1	0	0	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	0	1	0	0	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	1	1	0	0	1
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	1	1	0	0	0	0
$A_3 = B_3$	$A_2 = B_2$	$A_1 = B_1$	$A_0 = B_0$	0	0	0	1	1	0

 

(a) 블록도

 

(b) 핀 배치도

그림 7.11 IC 7485 크기 비교기

- 그림 7.12는 다단계 입력을 이용하여 16비트를 비교할 수 있도록 연결한 회로  
 ⇒  $A_3$ 와  $B_3$ 가 MSB,  $A_0$ 와  $B_0$ 가 LSB,  $A > B$ 일 때 *AGBO*의 출력이 1  
 ⇒  $A < B$ 일 때 *ALBO*의 출력이 1,  $A = B$ 일 때 *AEBO*의 출력이 1  
 ⇒ *AGBO*, *ALBO*, *AEBO*의 출력은 윗단의 *AGBI*, *ALBI*, *AEBI*에 연결  
 ⇒ 맨 아랫단의 *AGBI*, *ALBI*는 0, *AEBI*는 1을 입력

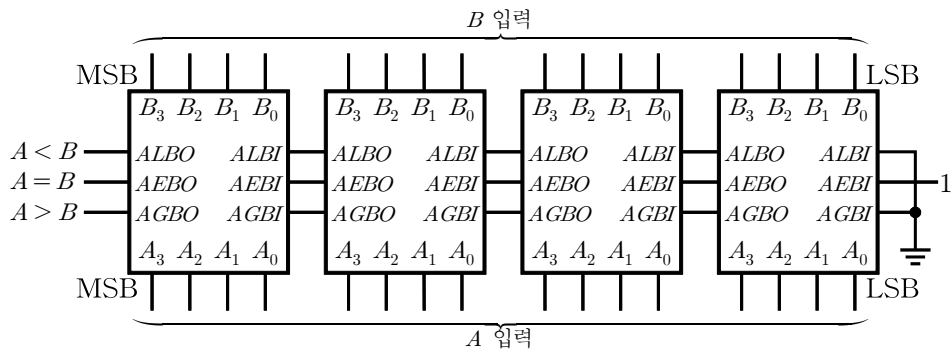


그림 7.12 IC 7485를 이용한 16비트

【예제 7.2】 4비트 비교기인 IC 7485를 사용하여 각 입력과형에 대한 출력과형을 그려라.

 


그림 7.13 4비트 비교기의 입출력 파형 예

- 구간1 :  $A_3A_2A_1A_0 = 0000$ ,  $B_3B_2B_1B_0 = 0001$ 이므로  $A < B$
- 구간2 :  $A_3A_2A_1A_0 = 1011$ ,  $B_3B_2B_1B_0 = 1011$ 이므로  $A = B$
- 구간3 :  $A_3A_2A_1A_0 = 1100$ ,  $B_3B_2B_1B_0 = 1001$ 이므로  $A > B$
- 구간4 :  $A_3A_2A_1A_0 = 0110$ ,  $B_3B_2B_1B_0 = 1110$ 이므로  $A < B$
- 구간5 :  $A_3A_2A_1A_0 = 0010$ ,  $B_3B_2B_1B_0 = 1000$ 이므로  $A < B$
- 구간6 :  $A_3A_2A_1A_0 = 1001$ ,  $B_3B_2B_1B_0 = 0011$ 이므로  $A > B$
- 구간7 :  $A_3A_2A_1A_0 = 0100$ ,  $B_3B_2B_1B_0 = 0100$ 이므로  $A = B$
- 구간8 :  $A_3A_2A_1A_0 = 1010$ ,  $B_3B_2B_1B_0 = 1011$ 이므로  $A < B$



### 7.3 디코더(Decoder)

-  $n$ 비트 2진 입력 정보를  $2^n$ 개의 출력으로 변환할 수 있도록 설계된 조합회로

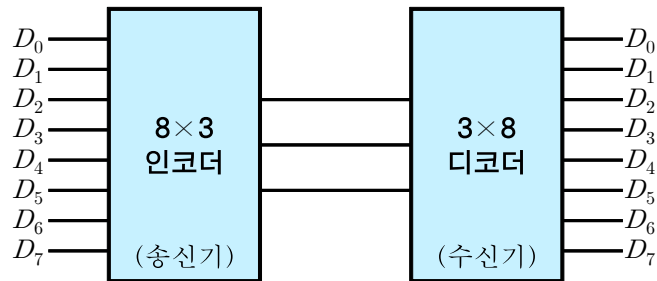


그림 7.14 디코더와 인코더의 기능


#### ◎ 1×2 디코더

- 1개의 입력과 2개의 출력으로 구성, 입력에 따라 2개의 출력 중 1개가 선택
- ⇒ 그림 7.15는 1×2 라인 디코더의 진리표와 논리회로를 표시
- ⇒ 그림 7.16은 Enable( $E$ ) 입력이 있는 1×2 라인 디코더를 표시

입력	출력	
$A$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	1
1	1	0

$Y_0 = A'$ ,  $Y_1 = A$

(a) 진리표와 논리식

 


(b) 논리회로

그림 7.15 1×2 디코더

입력		출력	
$E$	$A$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	0

$Y_0 = EA'$ ,  $Y_1 = EA$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리회로

그림 7.16 Enable 입력이 있는 1×2 디코더


◎ 2×4 디코더

- 2개의 입력과 4개의 출력으로 구성, 입력에 따라 4개의 출력 중 1개가 선택  
 ⇒ 그림 7.17은 2×4 라인 디코더의 진리표와 논리회로를 표시

입력		출력			
B	A	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

$Y_0 = B'A'$ ,  $Y_1 = B'A$   
 $Y_2 = BA'$ ,  $Y_3 = BA$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리회로


그림 7.17 2×4 디코더

- 그림 7.18은 2×4 라인 디코더를 나타내며, 실제 IC들은 NAND 게이트로 구성  
 ⇒ 입력에 의해 선택된 출력선만 출력이 0, 나머지 출력은 1

입력		출력			
B	A	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	1	1	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1

$Y_0 = (B'A)'$ ,  $Y_1 = (B'A)'$   
 $Y_2 = (BA)'$ ,  $Y_3 = (BA)'$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리회로


그림 7.18 2×4 NAND 디코더

- 그림 7.19는 제어 입력인 Enable 입력을 갖는 2×4 라인 디코더를 표시  
 ⇒ E=0이면 회로가 동작하지 않고 E=1일 때만 동작

입력			출력			
E	B	A	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	×	×	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

$Y_0 = EB'A'$ ,  $Y_1 = EB'A$   
 $Y_2 = EBA'$ ,  $Y_3 = EBA$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리회로


그림 7.19 Enable 입력이 있는 2×4 디코더

- 그림 7.20은 제어 입력인 Enable 입력을 갖는 NAND 2×4 디코더를 표시  
 ⇒ E=1이면 회로가 동작하지 않고 E=0일 때만 동작  
 ⇒ IC 74139에는 Enable 입력을 갖는 2×4 디코더가 2개 포함


입력			출력			
E	B	A	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
1	×	×	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1

$Y_0 = (E'B'A)'$ ,  $Y_1 = (E'B'A)'$   
 $Y_2 = (E'BA)'$ ,  $Y_3 = (E'BA)'$

(a) 진리표와 논리식

 

(b) 논리회로

 

(c) IC 74139 핀 배치도

그림 7.20 Enable 입력이 있는 NAND 2×4 디코더

◎ 3×8 디코더

- 3개의 입력과 8개의 출력으로 구성, 입력에 따라 8개의 출력 중 1개가 선택
- ⇒ 표 7.5는 3×8 디코더의 진리표, 그림 7.21은 논리회로를 표시
- ⇒ 각 출력은 3입력 변수의 최소항 중의 하나를 표시

표 7.5 3×8 라인 디코더의 진리표

입력			출력							
C	B	A	Y <sub>7</sub>	Y <sub>6</sub>	Y <sub>5</sub>	Y <sub>4</sub>	Y <sub>3</sub>	Y <sub>2</sub>	Y <sub>1</sub>	Y <sub>0</sub>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

$$Y_0 = C'B'A', Y_1 = C'B'A, Y_2 = C'BA', Y_3 = C'BA$$

$$Y_4 = CB'A', Y_5 = CB'A, Y_6 = CBA', Y_7 = CBA$$

 


그림 7.21 3×8 디코더의 논리회로

- 표 7.6는 디코더 IC 74138의 진리표, 그림 7.22은 논리회로와 핀 배치도를 표시
  - ⇒ 3개의 Enable을 가지며,  $G1$ 은 1,  $G2A$ 와  $G2B$ 는 0일 때 동작
  - ⇒ 8개의 출력  $Y_7 \sim Y_0$ 은 활성화되었을 때 0(active-low)
- $G1=1, G2A=G2B=0$ 이면 입력  $C, B, A$ 에 의해 8개의 출력 중 1개가 선택
  - ⇒ 선택된 라인의 출력은 0, 선택되지 않은 나머지 출력은 1
  - ⇒  $G1=0$ 이거나  $G2A=1$  또는  $G2B=1$ 이면 모든 출력은 1

표 7.6 Enable이 있는 3×8 디코더 IC 74138의 진리표

입력						출력							
$C$	$B$	$A$	$G1$	$G2A$	$G2B$	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
×	×	×	0	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	×	×	×	1	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1	1

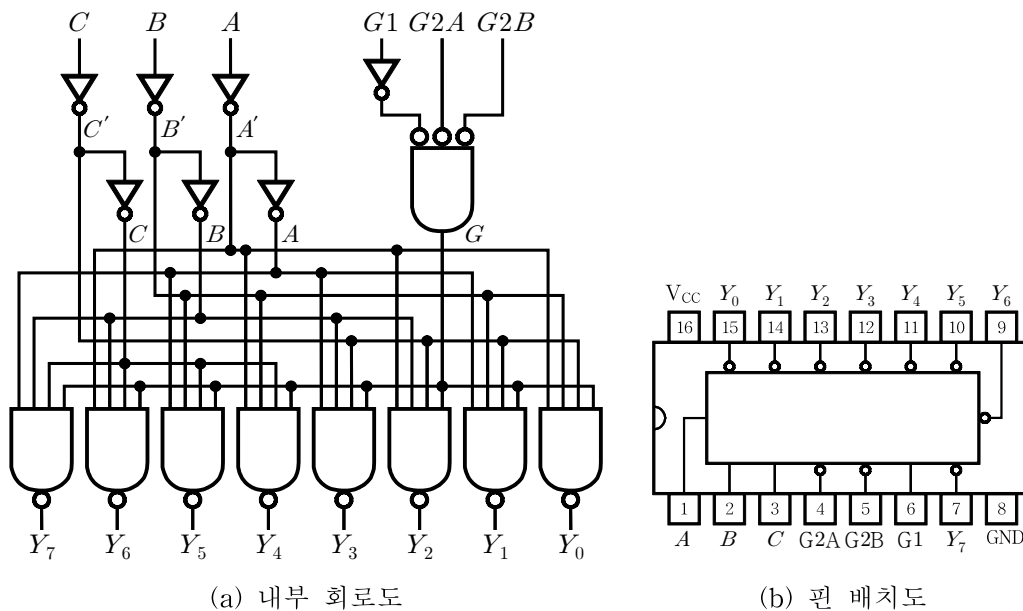


그림 7.22 3×8 디코더 IC 74138 내부 회로도 및 핀 배치도

◎ 4×16 디코더

- 그림 7.24와 같이 3×8 디코더 2개를 이용하여 4×16 디코더를 구성 가능
- ⇒  $D=0$ 이면 위쪽 디코더,  $D=1$ 이면 아래쪽의 디코더가 활성화
- ⇒  $D=0$ 이면 아래쪽 디코더,  $D=1$ 이면 위쪽 디코더 출력이 모두 0

 


그림 7.24 4×16 디코더

- 그림 7.25의 74154는  $G_1 = G_2 = 0$ 일 때 입력  $D, C, B, A$ 에 따라 반전되어 출력
- ⇒ 그림 7.26은 2×4 디코더 5개를 이용하여 구성한 4×16 디코더


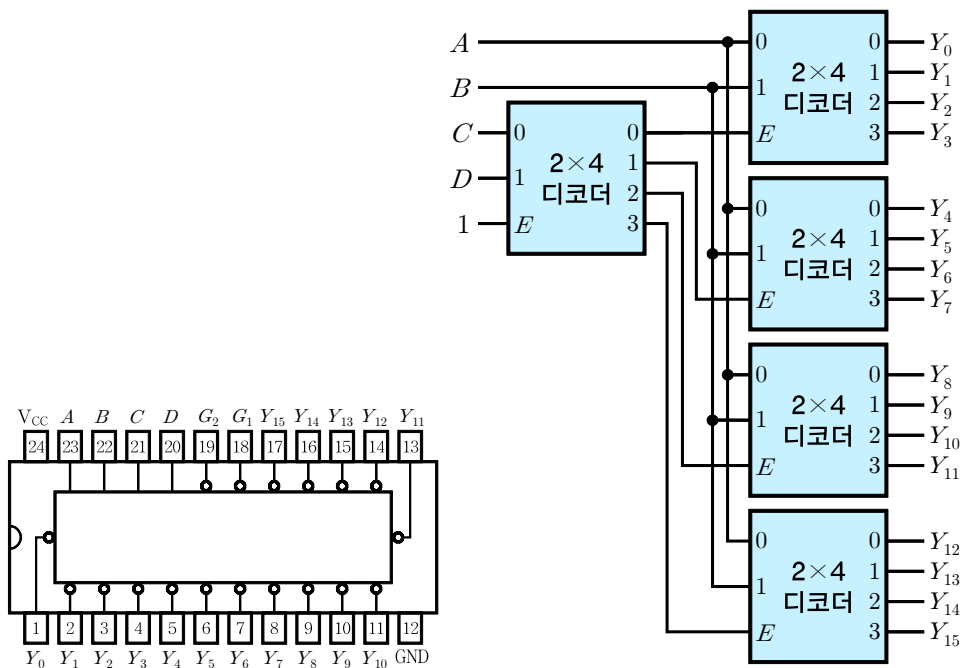


그림 7.25 IC 74154 핀 배치도

그림 7.26 4×16 디코더

◎ BCD 7-세그먼트 디코더

 - 발광 다이오드를 이용한 응용회로 소자로서 각 세그먼트는 1개의 LED로 구성
  - ⇒ 그림 7.27과 같이 각 세그먼트는  $a \sim g$ 를 나타내고 dp는 소수점 표시
  - ⇒ 표 7.7은 해당 숫자를 표시하기 위한 7-세그먼트 디코더의 진리표
  - ⇒ 디코더는 0일 때 동작하는 active-low



(a) 7-세그먼트 구성      (b) 7-세그먼트와 디코더의 연결

그림 7.27 7-세그먼트의 구성 및 디코더와의 연결

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

그림 7.28 7-세그먼트의 숫자 표시

표 7.7 7-세그먼트 디코더의 진리표

입력				출력						
$D$	$C$	$B$	$A$	$a'$	$b'$	$c'$	$d'$	$e'$	$f'$	$g'$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	×	×	×	×	×	×	×
1	0	1	1	×	×	×	×	×	×	×
1	1	0	0	×	×	×	×	×	×	×
1	1	0	1	×	×	×	×	×	×	×
1	1	1	0	×	×	×	×	×	×	×
1	1	1	1	×	×	×	×	×	×	×

- 그림 7.29에서 각 출력에 대해 카르노맵을 작성하고 간소화하여 논리식을 유도

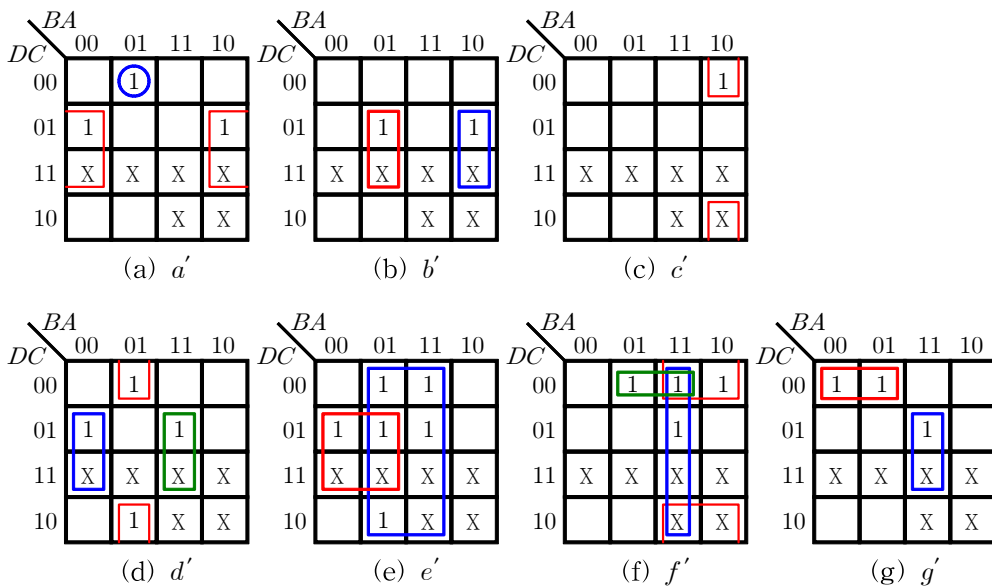


그림 7.29 7-세그먼트 디코더의 논리식 유도 과정

$$\begin{aligned}
 a' &= D'C'BA + CA', & b' &= CB'A + CBA' = C(B \oplus A) \\
 c' &= C'BA', & d' &= C'B'A + CB'A' + CBA, & e' &= A + CB' \\
 f' &= BA + C'B + D'C'A, & g' &= D'C'B' + CBA
 \end{aligned}$$

- 그림 7.30은 논리식을 이용하여 구성한 7-세그먼트 디코더의 논리회로를 표시

 


그림 7.30 7-세그먼트 디코더 회로

- 표 7.8은 7-세그먼트 디코더로 주로 사용되는 IC 7447의 진리표를 표시  
 ⇒ IC 7447 디코더는 출력이 0일 때 활성화되는 active-low

표 7.8 7-세그먼트 디코더(IC 7447)의 진리표

10진값 기능	입력							출력						
	$\overline{LT}$	$\overline{RBI}$	$D$	$C$	$B$	$A$	$\overline{BI/RBO}$	$\overline{a}$	$\overline{b}$	$\overline{c}$	$\overline{d}$	$\overline{e}$	$\overline{f}$	$\overline{g}$
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1	1	×	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1
2	1	×	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
3	1	×	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
4	1	×	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
5	1	×	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
6	1	×	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
7	1	×	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
8	1	×	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	×	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
10	1	×	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0
11	1	×	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0
12	1	×	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
13	1	×	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0
14	1	×	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0
15	1	×	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
$\overline{BI}$	×	×	×	×	×	×	0	1	1	1	1	1	1	1
$\overline{RBI}$	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
$\overline{LT}$	0	×	×	×	×	×	1	0	0	0	0	0	0	0

- 램프 테스트(Lamp Test)  $\overline{LT}=0$ 이면 입력에 관계없이 모든 세그먼트가 점등  
 ⇒ Default = 1(5V)
- Ripple Blanking Input  $\overline{RBI}=1$ 로 하거나 개방 상태로 두면 LED에 0이 표시  
 ⇒  $\overline{RBI}=0$ 일 때 모든 입력이 0이면 모든 세그먼트 소등, Default = 1
- $\overline{BI}/\overline{RBO}$ 은 7-세그먼트를 종속 접속할 때 윗자리에 0이 표시되는 것을 방지  
 ⇒ Blanking Input / Ripple Blanking Output, Default = 1(5V)  
 ⇒  $\overline{BI}/\overline{RBO}$ 는 모든 입력이 0일 때 모든 세그먼트 소등
- 그림 7.31에서 7447의 입력 DCBA가 10~15(1010~1111)이면 그림과 같이 표시

 


그림 7.31 7447의 LED 점등 패턴도

- 7-세그먼트는 공통 양극 및 공통 음극 방식으로 구분, 전류 제어용 저항 필요
  - ⇒ 일반적으로 공통 음극 방식보다 공통 양극 방식이 많이 사용
- 그림 7.32(a)와 같이 공통 음극 방식은 LED의 모든 음극을 공통 단자로 접속
  - ⇒ 음극 단자를 0V(접지, GND)에 연결, 양극 단자에 5V의 전압 인가
  - ⇒ 공통 음극 LED 표시기를 구동할 때는 IC 7448과 7449를 사용
- 그림 7.32(B)와 같이 공통 양극 방식은 LED의 모든 양극을 공통 단자로 접속
  - ⇒ 양극 단자를 5V를 연결, 음극 단자에 0V(접지, GND)의 전압 인가
  - ⇒ 공통 양극 LED 표시기를 구동할 때는 IC 7446과 7447을 사용

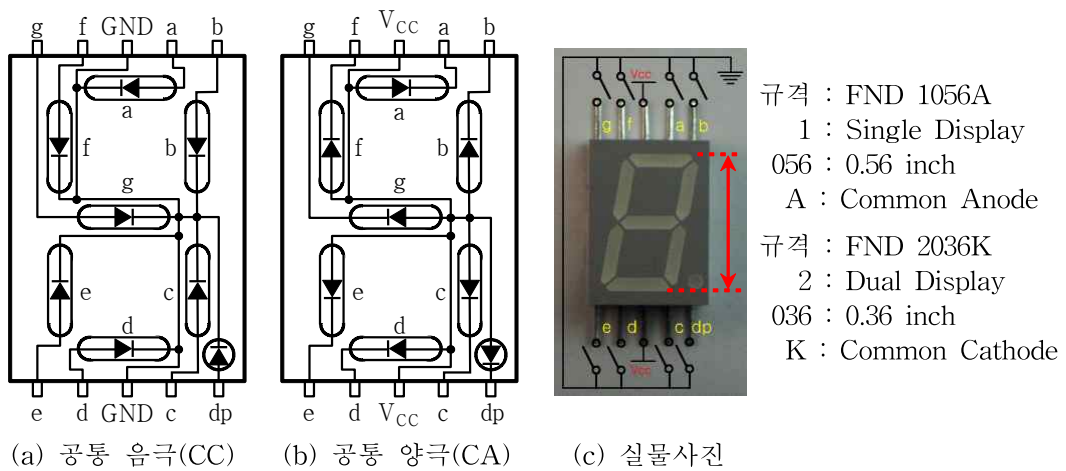


그림 7.32 7-세그먼트 공통 회로

- LED는 5~25mA에서 발광하며 최대 정격전류는 30mA, 전류 제한 저항 필요
  - ⇒ 그림 7.33은 전류 제한 저항을 사용한 7-세그먼트 구동회로

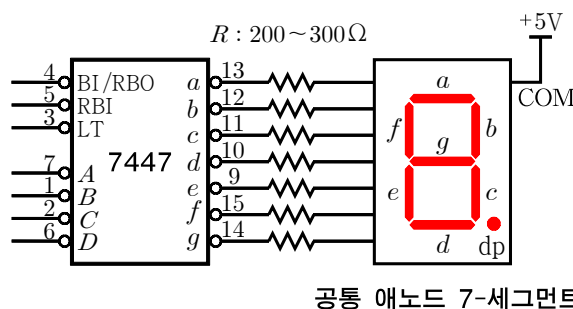


그림 7.33 전류 제한 저항을 사용한 회로


### 7.4 인코더(Encoder)

- 인코더는  $2^n$ 개의 입력 중 활성화된 1비트에 대응하는  $n$ 비트의 2진 정보를 출력  
 ⇒  $2^n$ 개의 신호를 입력받아서  $n$ 비트의 최소항의 번호를 출력
- 10진수를 2진수로 변환하거나 정보 전송을 일정한 규칙에 따라 암호로 변환  
 ⇒ 컴퓨터 모니터의 RGB 정보를 TV의 NTSC 방식으로 변환 등

#### ◎ 2×1 인코더

- 2개의 입력과 1개의 출력으로 구성되며, 입력 신호에 따라 0 또는 1을 출력  
 ⇒ 그림 7.34는 2×1 인코더의 진리표와 논리회로를 표시

입력		출력
$D_1$	$D_0$	$B_0$
0	1	0
1	0	1

 

$$B_0 = D_1$$

(a) 진리표와 논리식


(b) 논리회로

그림 7.34 2×1 인코더

#### ◎ 4×2 인코더

- 4개의 입력과 2개의 출력으로 구성, 입력에 따라 2개의 2진 조합으로 출력  
 ⇒ 그림 7.35는 4×2 인코더의 진리표와 논리회로를 표시

입력				출력	
$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

 

$$B_1 = D_2 + D_3, \quad B_0 = D_1 + D_3$$

(a) 진리표와 논리식


(b) 논리회로

그림 7.35 4×2 인코더

◎ 8×3 인코더

- 8개의 입력과 3개의 출력으로 구성, 입력에 따라 3개의 2진 조합으로 출력  
 ⇒ 진리표에 대한 출력식은 식 (7.11)로 표시

입력								출력		
$D_7$	$D_6$	$D_5$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_2$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1

 

(a) 진리표

(b) 논리회로

그림 7.36 8×3 인코더

$$\begin{aligned}
 B_2 &= D_4 + D_5 + D_6 + D_7 \\
 B_1 &= D_2 + D_3 + D_6 + D_7 \\
 B_0 &= D_1 + D_3 + D_5 + D_7
 \end{aligned}
 \tag{7.11}$$

- $D_3 = D_6 = 1$ 이면 출력은  $B_2B_1B_0 = 111$ ,  $D_7 = 1$ 일 때도 출력은  $B_2B_1B_0 = 111$   
 ⇒ 인코더의 1개의 입력만이 1이 되도록 입력의 우선순위 결정 필요  
 ⇒ 높은 아래첨자의 수를 갖는 입력에 대해 높은 우선순위 부여  
 ⇒  $D_3 = D_6 = 1$ 일 때  $D_6$ 에 높은 우선순위 부여하여  $B_2B_1B_0 = 110$
- $D_0 \sim D_6$ 의 입력이 0이면 출력은  $B_2B_1B_0 = 000$ ,  $D_7 = 1$ 일 때도  $B_2B_1B_0 = 000$   
 ⇒ 적어도 1개의 입력이 1임을 나타내기 위한 1개의 출력을 추가

◎ 4×2 우선순위 인코더


- 2개 이상의 입력이 1일 때는 가장 큰 아래첨자의 입력에 우선순위를 부여  
 ⇒ 2개의 출력  $B_1, B_0$ 에 3번째 출력  $V$ 를 추가
- 추가된 3번째 출력  $V$ 는 1개 이상의 입력이 1일 때 출력이 1이 되도록 설계  
 ⇒ 유효출력 지시기(valid-output indicator)
- $V=0$ 일 때 다른 2개의 출력  $B_1, B_0$ 는 조사하지 않고 무관항으로 처리  
 ⇒ 출력단의 ×는 무관항, 입력단의 ×는 축약된 형태

입력				출력		
$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_1$	$B_0$	$V$
0	0	0	0	×	×	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	×	0	1	1
0	1	×	×	1	0	1
1	×	×	×	1	1	1

- $2^4 = 16$ 개의 입력을 모두 열거하지 않고 진리표에 0과 1 대신에 ×를 사용
- ⇒ 입력  $D_3$ 가 가장 높은 우선순위를 가지므로  $D_3=1$ 이면  $B_1B_0=11$
- ⇒  $D_3=0$ 일 때  $D_2=1$ 이면  $D_1$ 과  $D_0$ 에 관계없이  $B_1B_0=10$
- ⇒  $D_3=0, D_2=0$ 일 때  $D_1=1$ 이면  $D_0$ 에 관계없이  $B_1B_0=01$
- ⇒  $D_3=0, D_2=0, D_1=0$ 일 때  $D_0=1$ 이면  $B_1B_0=00$
- ⇒  $D_3=D_2=D_1=D_0=0$ 이면 출력은 무관함

입력				출력		입력				출력	
$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_1$	$B_0$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_1$	$B_0$
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	×	×

 - 우선순위 인코더의 진리표에 대한 카르노맵을 작성하여 간소화된 출력식 유도



$$B_1 = D_3 + D_2, \quad B_0 = D_3 + D_2'D_1, \quad V = D_3 + D_2 + D_1 + D_0 \quad (7.12)$$

◎ 8×3 우선순위 인코더


- 그림 7.37은 8×3 우선순위 인코더의 진리표와 논리회로를 표시
- ⇒ 그림 7.37(a)의 진리표로부터 식 (7.13)의 논리식을 유도 가능
- ⇒  $D_7 + D_7'D_6 = (D_7 + D_7')(D_7 + D_6) = D_7 + D_6$ 에 의해 식 (7.14)로 표시

$$\begin{aligned}
 B_2 &= D_7 + D_7'D_6 + D_7'D_6'D_5 + D_7'D_6'D_5'D_4 \\
 B_1 &= D_7 + D_7'D_6 + D_7'D_6'D_5'D_4'D_3 + D_7'D_6'D_5'D_4'D_3'D_2 \\
 B_0 &= D_7 + D_7'D_6'D_5 + D_7'D_6'D_5'D_4'D_3 + D_7'D_6'D_5'D_4'D_3'D_2'D_1
 \end{aligned}
 \tag{7.13}$$

$$\begin{aligned}
 B_2 &= D_7 + D_6 + D_5 + D_4 \\
 B_1 &= D_7 + D_6 + D_5'D_4'D_3 + D_5'D_4'D_2 \\
 B_0 &= D_7 + D_6'D_5 + D_6'D_4'D_3 + D_6'D_4'D_2'D_1
 \end{aligned}
 \tag{7.14}$$

입력								출력		
$D_7$	$D_6$	$D_5$	$D_4$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$B_2$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	×	0	0	1
0	0	0	0	0	1	×	×	0	1	0
0	0	0	0	1	×	×	×	0	1	1
0	0	0	1	×	×	×	×	1	0	0
0	0	1	×	×	×	×	×	1	0	1
0	1	×	×	×	×	×	×	1	1	0
1	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1

(a) 진리표

 


(b) 논리회로

그림 7.37 8×3 우선순위 인코더

◎ 인코더 IC

- IC 74158은 4개의 2×1 인코더 논리반전 출력, Enable이 1일 때 모든 출력 1  
 ⇒ Enable  $E=0$ 일 때  $S=0$ 이면  $Y=A'$ 이고,  $S=1$ 이면  $Y=B'$

입력		출력
$S$	$E$	$Y$
×	1	1
0	0	$A'$
1	0	$B'$

 

(a) 진리표


(b) 논리회로

그림 7.38 IC 74158 인코더

- 그림 7.39는 IC 74148은 8×3 우선순위 인코더의 진리표와 핀 배치도를 표시  
 ⇒ 데이터 입력중 하나가 0이고 Enable 입력  $EI=0$ 일 때  $GS=0$   
 ⇒  $EI=0$ 이면 출력은 가장 우선순위가 높은 데이터 입력,  $EO=1$   
 ⇒  $EI=0$ 이고 모든 데이터 입력이 1이면 출력  $EO=0$

$EI$	입력								출력				
	7	6	5	4	3	2	1	0	$A2$	$A1$	$A0$	$GS$	$EO$
1	×	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
0	0	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0	1
0	1	0	×	×	×	×	×	×	0	1	0	0	1
0	1	1	0	×	×	×	×	×	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	×	×	×	×	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	×	×	×	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0	×	×	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1

(a) 진리표

 

(b) 핀 배치도

그림 7.39 IC 74148의 진리표 및 핀 배치도

【예제 7.4】 IC 74147은 10진-BCD 우선순위 인코더이며, 입력과 출력이 모두 active-low 로 동작한다. IC 74147을 이용하여 키보드에 있는 10개의 10진 숫자들을 BCD로 변환하는 회로를 구성하여라.

표 7.17 10진-BCD 우선순위 인코더(74147)의 진리표

입력									출력			
$I_9$	$I_8$	$I_7$	$I_6$	$I_5$	$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$Y_3'$	$Y_2'$	$Y_1'$	$Y_0'$
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	0	×	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	0	×	×	1	1	0	0
1	1	1	1	1	0	×	×	×	1	0	1	1
1	1	1	1	0	×	×	×	×	1	0	1	0
1	1	1	0	×	×	×	×	×	1	0	0	1
1	1	0	×	×	×	×	×	×	1	0	0	0
1	0	×	×	×	×	×	×	×	0	1	1	1
0	×	×	×	×	×	×	×	×	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

- 풀업 저항  $R$ 을 통해  $+V_{CC}$ 에 연결된 10개의 스위치들은 각 키를 표시
- ⇒ 풀업 저항에 의해 키가 눌러지지 않았을 때 High 입력
- ⇒ 키가 눌러지면 입력이 접지되어 인코더 입력에 Low 공급
- ⇒ 0 이외의 키들 중 아무 것도 누르지 않으면 BCD 코드 0 출력

 


그림 7.40 IC 74147을 이용한 키보드 인코더

### 7.5 멀티플렉서(Multiplexer)

- 다수의 정보장치의 데이터를 소수의 채널이나 선을 통해 선택적으로 전송  
⇒ 멀티플렉싱(multiplexing)
- 멀티플렉서는 여러 입력선 중 1개를 선택하여 출력선에 연결하는 조합회로  
⇒  $2^n$ 개의 입력선,  $n$ 개의 선택선 및 1개의 출력선으로 구성  
⇒  $n$ 개의 선택선의 2진 조합에 의해 입력 중 1개를 선택
- 멀티플렉서는 여러 입력선 중 1개를 선택하여 2진 정보를 출력선으로 전송  
⇒ 데이터 선택기(data selector)
- 디멀티플렉서는 신호선에서 정보를 받아서  $2^n$ 개의 출력선 중의 하나로 전송  
⇒ 특정 출력의 선택은  $n$ 개의 선택선의 비트 조합에 의해 결정

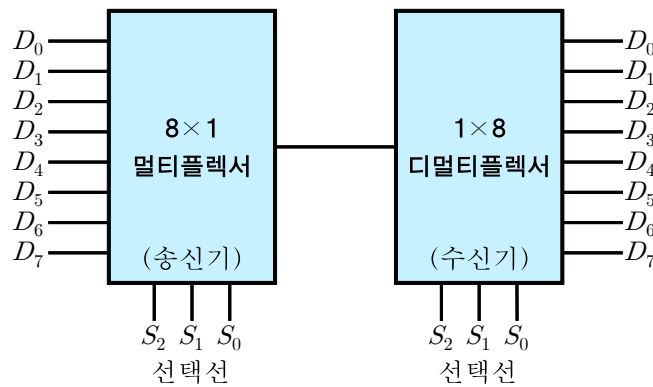



그림 7.41 멀티플렉서와 디멀티플렉서의 역할

#### ◎ 2×1 멀티플렉서

- 선택선  $S$ 의 입력값에 따라 2개의 입력 중 1개를 출력으로 보내주는 조합회로  
⇒ 그림 7.42의 진리표를 이용하여 논리식을 구하면  $F = S'D_0 + SD_1$

선택선	출력
$S$	$F$
0	$D_0$
1	$D_1$

(a) 진리표

 

(b) 논리회로


그림 7.42 2×1 멀티플렉서

◎ 4×1 멀티플렉서

- $S_1$ 과  $S_0$ 의 입력값에 따라 4개의 입력 중 1개를 출력으로 보내주는 조합회로  
 $\Rightarrow$  논리식은  $F = S_1'S_0'D_0 + S_1'S_0D_1 + S_1S_0'D_2 + S_1S_0D_3$

선택선		출력
$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	$D_0$
0	1	$D_1$
1	0	$D_2$
1	1	$D_3$

(a) 진리표

 

(b) 논리회로


그림 7.43 4×1 멀티플렉서

◎ 8×1 멀티플렉서

- 3개의 선택선에 의해 8개의 입력 중 1개를 선택하여 출력하는 조합회로  
 $\Rightarrow$  논리식은  $F = S_2'S_1'S_0'D_0 + S_2'S_1'S_0D_1 + S_2'S_1S_0'D_2 + S_2'S_1S_0D_3 + S_2S_1'S_0'D_4 + S_2S_1'S_0D_5 + S_2S_1S_0'D_6 + S_2S_1S_0D_7$

선택선			출력
$S_2$	$S_1$	$S_0$	$F$
0	0	0	$D_0$
0	0	1	$D_1$
0	1	0	$D_2$
0	1	1	$D_3$
1	0	0	$D_4$
1	0	1	$D_5$
1	1	0	$D_6$
1	1	1	$D_7$

(a) 진리표

 

(b) 논리회로

그림 7.44 4×1 멀티플렉서

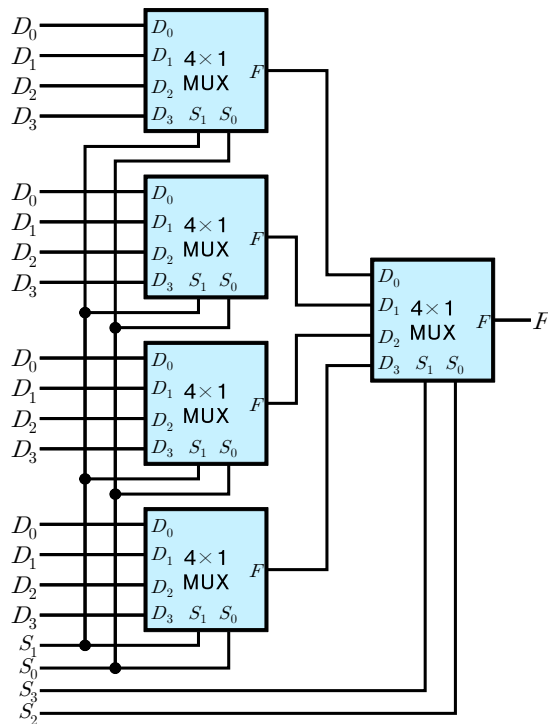



그림 7.45 16×1 멀티플렉서

◎ 멀티플렉서 IC

- IC 74150은  $E0' \sim E15'$  중 1개를 선택선  $D, C, B, A$ 에 따라 출력으로 전송

Select				Strobe	출력
$D$	$C$	$B$	$A$	$S$	$W$
×	×	×	×	1	1
0	0	0	0	0	$E0'$
0	0	0	1	0	$E1'$
0	0	1	0	0	$E2'$
0	0	1	1	0	$E3'$
0	1	0	0	0	$E4'$
0	1	0	1	0	$E5'$
0	1	1	0	0	$E6'$
0	1	1	1	0	$E7'$
1	0	0	0	0	$E8'$
1	0	0	1	0	$E9'$
1	0	1	0	0	$E10'$
1	0	1	1	0	$E11'$
1	1	0	0	0	$E12'$
1	1	0	1	0	$E13'$
1	1	1	0	0	$E14'$
1	1	1	1	0	$E15'$

(a) 진리표

 


(b) 핀 배치도

그림 7.46 IC 74150의 진리표 및 핀 배치도

- IC 74153은  $C_0 \sim C_3$  중 1개를 선택선 입력  $B, A$ 에 따라 출력으로 전송

Select		Strobe	출력
$B$	$A$	$G$	$Y$
×	×	1	0
0	0	0	$C_0$
0	1	0	$C_1$
1	0	0	$C_2$
1	1	0	$C_3$

(a) 진리표

 

(b) 핀 배치도

그림 7.47 IC 74153의 진리표 및 핀 배치도

【예제 7.5】 그림 7.43(b)의 멀티플렉서에 그림 7.48과 같은 데이터 입력( $D_3, D_2, D_1, D_0$ )과 데이터 선택( $S_1, S_0$ )과형을 입력하였다. 출력  $F$ 의 파형을 그려보아라.

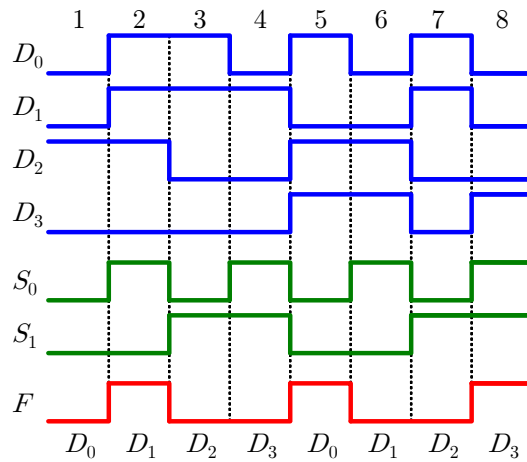


그림 7.48  $4 \times 1$  멀티플렉서의 입출력 파형

- 데이터 선택 신호  $S_1$ 과  $S_0$ 에 의해서 데이터 입력  $D_3, D_2, D_1, D_0$  중 하나 선택
- ⇒ 구간 1과 5 :  $S_1 = 0, S_0 = 0$ 이므로  $D_0$ 이 선택되어  $F = 0$
- ⇒ 구간 2과 6 :  $S_1 = 0, S_0 = 1$ 이므로  $D_1$ 이 선택되어  $F = 1$
- ⇒ 구간 3과 7 :  $S_1 = 1, S_0 = 0$ 이므로  $D_2$ 이 선택되어  $F = 0$
- ⇒ 구간 4과 8 :  $S_1 = 1, S_0 = 1$ 이므로  $D_3$ 이 선택되어  $F = 0$




◎ 멀티플렉서를 이용한 조합회로 구현

- $F(A,B,C) = \sum(0,1,5,7)$ 을  $8 \times 1$  멀티플렉서와  $4 \times 1$  멀티플렉서를 이용하여 설계
- ⇒  $8 \times 1$  멀티플렉서는 3개의 선택선이 있으므로  $A, B, C$ 로 사용
- ⇒  $D_0 = D_1 = D_5 = D_7 = 1(+5V)$ ,  $D_2 = D_3 = D_4 = D_6 = 0(0V)$ 로 설정

선택선			출력
A	B	C	F
0	0	0	1( $D_0$ )
0	0	1	1( $D_1$ )
0	1	0	0( $D_2$ )
0	1	1	0( $D_3$ )
1	0	0	0( $D_4$ )
1	0	1	1( $D_5$ )
1	1	0	0( $D_6$ )
1	1	1	1( $D_7$ )

(a) 진리표

 


(b) 회로도

그림 7.49  $8 \times 1$  멀티플렉서를 이용한  $F = \sum(0,1,5,7)$  회로

- $4 \times 1$  멀티플렉서에서  $A, B$ 를 2개의 선택선으로 사용,  $C$ 는  $D_2, D_3$ 의 값 결정
- ⇒ 그림 7.49의 진리표에서  $AB=00$ 이면  $F=1$ ,  $AB=01$ 이면  $F=0$
- ⇒  $AB=10$ 과  $AB=11$ 이면 출력은  $F=C$ 로 그대로 출력
- ⇒  $D_0 = +5V$ ,  $D_1 = 0V$ ,  $D_2$ 와  $D_3$ 는  $C$ 를 입력으로 연결

입력			출력	
A	B	C	F	
0	0	0	$D_0 = 1$	1
		1		1
0	1	0	$D_1 = 0$	0
		1		0
1	0	0	$D_2 = C$	0
		1		1
1	1	0	$D_3 = C$	0
		1		1

(a) 진리표

 

(b) 회로도

그림 7.50  $4 \times 1$  멀티플렉서를 이용한  $F = \sum(0,1,5,7)$  회로

【예제 7.6】 논리식  $F(A,B,C) = A + BC'$ 를 8×1 및 4×1 멀티플렉서로 설계하러라.


- 8×1 및 4×1 멀티플렉서로 설계하려면 제거된 항을 복구한 후 설계

$$\begin{aligned}
 F(A,B,C) &= A(B' + B)(C' + C) + (A' + A)BC' \\
 &= AB'C' + AB'C + \underline{ABC'} + ABC + A'BC' + \underline{ABC'} \\
 &= A'BC' + AB'C' + AB'C + ABC' + ABC \\
 &= m_2 + m_4 + m_5 + m_6 + m_7 = \Sigma(2,4,5,6,7)
 \end{aligned}$$

- 8×1 멀티플렉서에서  $D_2 = D_4 = D_5 = D_6 = D_7 = +5V$ ,  $D_0 = D_1 = D_3 = 0V$
- 4×1 멀티플렉서에서  $AB=00$ 이면  $F=0$ ,  $AB=01$ 이면  $F=C'$ 로 반전 출력  
 $\Rightarrow AB=10$ 과  $AB=11$ 이면  $C$ 에 관계없이 출력  $F=1$   
 $\Rightarrow D_0 = 0V$ ,  $D_2 = D_3 = +5V$ ,  $D_1$ 에는  $C$ 를 반전하여 입력

선택선			출력
A	B	C	F
0	0	0	0( $D_0$ )
0	0	1	0( $D_1$ )
0	1	0	1( $D_2$ )
0	1	1	0( $D_3$ )
1	0	0	1( $D_4$ )
1	0	1	1( $D_5$ )
1	1	0	1( $D_6$ )
1	1	1	1( $D_7$ )


(a) 진리표(8×1)

 

(b) 회로도(8×1)

입력			출력	
A	B	C	F	
0	0	0	$D_0 = 0$	0
		1		0
0	1	0	$D_1 = C'$	1
		1		0
1	0	0	$D_2 = 1$	1
		1		1
1	1	0	$D_3 = 1$	1
		1		1

(c) 진리표(4×1)

 

(d) 회로도(4×1)

그림 7.51 8×1 및 4×1 멀티플렉서를 이용한  $F = A + BC'$  회로

### 7.6 디멀티플렉서(Demultiplexer)

- 1개의 Enable 입력을 갖는 디코더는 디멀티플렉서로서의 기능을 수행 가능
- ⇒ 그림 7.22의 디코더 IC 74138의 Enable( $G1$ )을 데이터 입력
- ⇒  $A, B, C$ 를 선택선으로 사용하면  $G1$ 의 부정  $G1'$ 이 출력

 


그림 7.52 디코더와 디멀티플렉서 비교

표 7.10 IC 74138을 디멀티플렉서로 사용할 경우

입력			출력							
$C$	$B$	$A$	$Y_7$	$Y_6$	$Y_5$	$Y_4$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	$G1'$
0	0	1	1	1	1	1	1	1	$G1'$	1
0	1	0	1	1	1	1	1	$G1'$	1	1
0	1	1	1	1	1	1	$G1'$	1	1	1
1	0	0	1	1	1	$G1'$	1	1	1	1
1	0	1	1	1	$G1'$	1	1	1	1	1
1	1	0	1	$G1'$	1	1	1	1	1	1
1	1	1	$G1'$	1	1	1	1	1	1	1

【예제 7.7】 그림 7.52(b)의 1×4 디멀티플렉서에 그림 7.53과 같은 데이터 입력파형( $E$ )과 데이터 선택파형( $S_1, S_0$ )을 입력하였다. 출력  $Y_3, Y_2, Y_1, Y_0$ 의 파형 도식.

 


그림 7.53 1×4 디멀티플렉서의 입출력파형

## 7.7 코드 변환기

### ◎ 2진 코드-그레이 코드 변환

- 표 7.11은 2진 코드를 그레이 코드로 변환하는 진리표, 그림 7.54는 카르노맵  
 ⇒ 그림 7.55는 간소화된 논리식에 의해 구현된 논리회로를 표시

표 7.11 2진 코드-그레이 코드 변환 진리표

2진 코드(입력)				그레이 코드(출력)				2진 코드(입력)				그레이 코드(출력)			
$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$	$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0

 


그림 7.54 2진 코드를 그레이 코드로 변환하는 카르노맵

$$G_3 = B_3, \quad G_2 = B_3'B_2 + B_3B_2' = B_3 \oplus B_2$$

$$G_1 = B_2'B_1 + B_2B_1' = B_2 \oplus B_1, \quad G_0 = B_1'B_0 + B_1B_0' = B_1 \oplus B_0$$

 


그림 7.55 2진 코드를 그레이 코드로 변환하는 회로

◎ 그레이 코드-2진 코드 변환

- 표 7.12은 그레이 코드를 2진 코드로 변환하는 진리표, 그림 7.56은 카르노맵  
 ⇒ 그림 7.57는 간소화된 논리식에 의해 구현된 논리회로를 표시

표 7.12 그레이 코드-2진 코드 변환 진리표

그레이코드(입력)				2진코드(출력)				그레이코드(입력)				2진코드(출력)			
$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$	$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$G_3$	$G_2$	$G_1$	$G_0$	$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0

 


그림 7.56 그레이 코드를 2진 코드로 변환하는 카르노맵

$$B_3 = G_3, \quad B_2 = G_3'G_2 + G_3G_2' = G_3 \oplus G_2$$

$$B_1 = G_3 \oplus G_2 \oplus G_1 = B_2 \oplus G_1, \quad B_0 = G_3 \oplus G_2 \oplus G_1 \oplus G_0 = B_1 \oplus G_0$$

 


그림 7.57 그레이 코드를 2진 코드로 변환하는 회로

◎ BCD 코드-3초과 코드 변환

- 표 7.13은 그레이 코드를 2진 코드로 변환하는 진리표, 그림 7.58은 카르노맵
- ⇒ BCD 코드에서는 1010~1111을 사용하지 않으므로 무관항 처리
- ⇒ 그림 7.59는 간소화된 논리식에 의해 구현된 논리회로를 표시

표 7.13 BCD 코드-3초과 코드 변환 진리표

BCD 코드(입력)				3초과 코드(출력)				BCD 코드(입력)				3초과 코드(출력)			
$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$E_3$	$E_2$	$E_1$	$E_0$	$B_3$	$B_2$	$B_1$	$B_0$	$E_3$	$E_2$	$E_1$	$E_0$
0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	×	×	×	×
0	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	×	×	×	×
0	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	×	×	×	×
0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	×	×	×	×
0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	×	×	×	×
0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	×	×	×	×

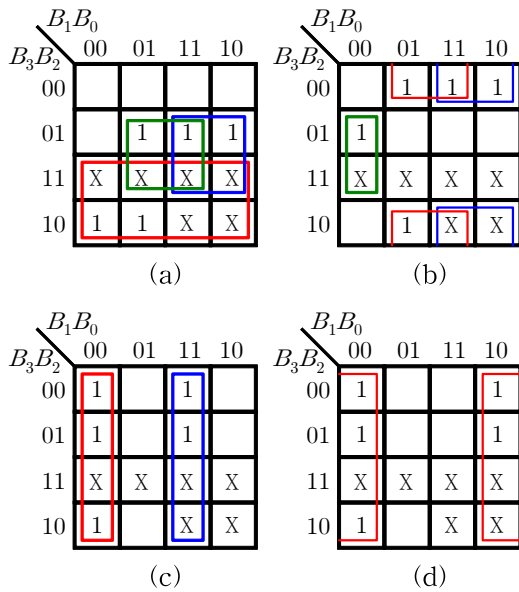


그림 7.58 카르노맵

 


그림 7.59 논리회로

$$E_3 = B_3 + B_2B_1 + B_2B_0, \quad E_2 = B_2'B_1 + B_2'B_0 + B_2B_1B_0'$$


$$E_1 = B_1'B_0' + B_1B_0 = (B_1 \oplus B_0)' = B_1 \odot B_0, \quad E_0 = B_0'$$

### 7.8 패리티 발생기/검출기

- 데이터에 1비트 패리티를 추가하여 1의 개수를 짝수 또는 홀수로 맞추는 회로
  - ⇒ 짝수 패리티 발생기는 데이터의 1의 개수를 짝수로 맞추는 회로
  - ⇒ 홀수 패리티 발생기는 데이터의 1의 개수를 홀수로 맞추는 회로
- 패리티 검출기는 데이터에서 1의 개수가 짝수인지 홀수인지를 검사하는 회로
- XOR는 입력 데이터에 포함된 1의 개수가 홀수일 때 출력 1이 발생하는 특성
  - ⇒ 1의 개수가 홀수일 때 XOR의 출력을 추가하면 1의 개수는 짝수
  - ⇒ XOR를 사용하여 짝수 패리티 발생기 구현
- XNOR는 입력 데이터에 포함된 1의 개수가 짝수일 때 출력이 1인 게이트
  - ⇒ 1의 개수가 짝수일 때 XNOR의 출력을 추가하면 1의 개수는 홀수
  - ⇒ XNOR를 이용하여 홀수 패리티 발생기 구현
- 그림 7.60은 데이터가 8비트일 때 짝수 패리티와 홀수 패리티를 발생하는 회로
  - ⇒ 식 (7.15)과 식 (7.16)은 각각 짝수 및 홀수 패리티 발생기의 논리식
  - ⇒ 짝수 패리티 발생기는  $A_0 \sim A_7$  중에서 1의 개수가 홀수일 때  $P=1$
  - ⇒ 홀수 패리티 발생기는  $A_0 \sim A_7$  중에서 1의 개수가 짝수일 때  $P=1$

$$P = A_0 \oplus A_1 \oplus A_2 \oplus A_3 \oplus A_4 \oplus A_5 \oplus A_6 \oplus A_7 \tag{7.15}$$
 
$$P = (A_0 \oplus A_1 \oplus A_2 \oplus A_3 \oplus A_4 \oplus A_5 \oplus A_6 \oplus A_7)' \tag{7.16}$$




(a) 짝수 패리티 발생회로

(b) 홀수 패리티 발생회로

그림 7.60 8비트 짝수 및 홀수 패리티 발생회로

 - IC 74280은 9비트(1비트 패리티 포함)에 대해서 짝수와 홀수 모두 검사 가능
  - ⇒ 9비트( $A \sim I$ )까지의 2진 데이터에 대해 패리티 발생기로 사용 가능
- 그림 7.6은 9비트 패리티 발생기/검출기 IC 74280의 블록도 및 동작표를 표시
  - ⇒  $A \sim I$  중에서 1의 개수가 짝수이면  $\Sigma E = \text{High}$ ,  $\Sigma O = \text{Low}$
  - ⇒  $A \sim I$  중에서 1의 개수가 홀수이면  $\Sigma E = \text{Low}$ ,  $\Sigma O = \text{High}$



(a) 블록도

High인 입력 (A~I)이 개수	출력	
	$\Sigma E$	$\Sigma O$
짝수 개(0, 2, 4, 6, 8)	H	L
홀수 개(1, 3, 5, 7, 9)	L	H


(b) 블록도

그림 7.61 9비트 패리티 발생기/검출기(IC 74280)


- 출력  $\Sigma O$ 는 입력 비트 중 1의 개수가 짝수이면 0, 1의 개수가 홀수이면 1  
 $\Rightarrow$  74280을 짝수 패리티 발생기로 사용하면  $\Sigma O$ 가 패리티 비트
- 출력  $\Sigma E$ 는 입력 비트 중 1의 개수가 홀수이면 0, 1의 개수가 짝수이면 1  
 $\Rightarrow$  74280을 홀수 패리티 발생기로 사용하면  $\Sigma E$ 가 패리티 비트
- 74280을 패리티 검출기로 사용하려면 A~I까지 9비트를 입력한 뒤 출력 검사  
 $\Rightarrow$  입력 중에서 1의 개수가 짝수( $\Sigma E$ )인지, 홀수( $\Sigma O$ )인지 검사 가능  
 $\Rightarrow$  입력 중 1의 개수가 짝수이면  $\Sigma E = \text{High}$ , 홀수이면  $\Sigma O = \text{High}$

【예제 7.7】 74280을 8비트 홀수 패리티(7개의 데이터 비트와 1개의 패리티 비트)로 사용하려고 한다. 7비트 입력 데이터 1010110에 대하여 패리티 비트를 생성하는 구성도를 그려보아라.

 - A~G에 1010110을 연결하고 H와 I는 출력에 영향을 주지 않도록 접지  
 $\Rightarrow$  출력은  $\Sigma E$ 이며 홀수 패리티 비트
- 입력 중에서 1의 개수가 4개이므로 출력  $\Sigma E = 1$ 이 되어 결국 11010110



(a) 구성도

 

(b) 핀 배치도

그림 7.62 IC 74280을 사용한 홀수 패리티 발생